

## Contatore asincrono modulo 16 up-down

Con una piccola aggiunta c'è la possibilità di selezionare il conteggio up o down.

M è un multiplexer che collega  $Q_0$  al Ck successivo se  $S=1$  (up) collega  $Q_1$  al Ck successivo se  $S=0$  (down) quindi con un ingresso in più potrò avere la possibilità di contare sia avanti che indietro.

